
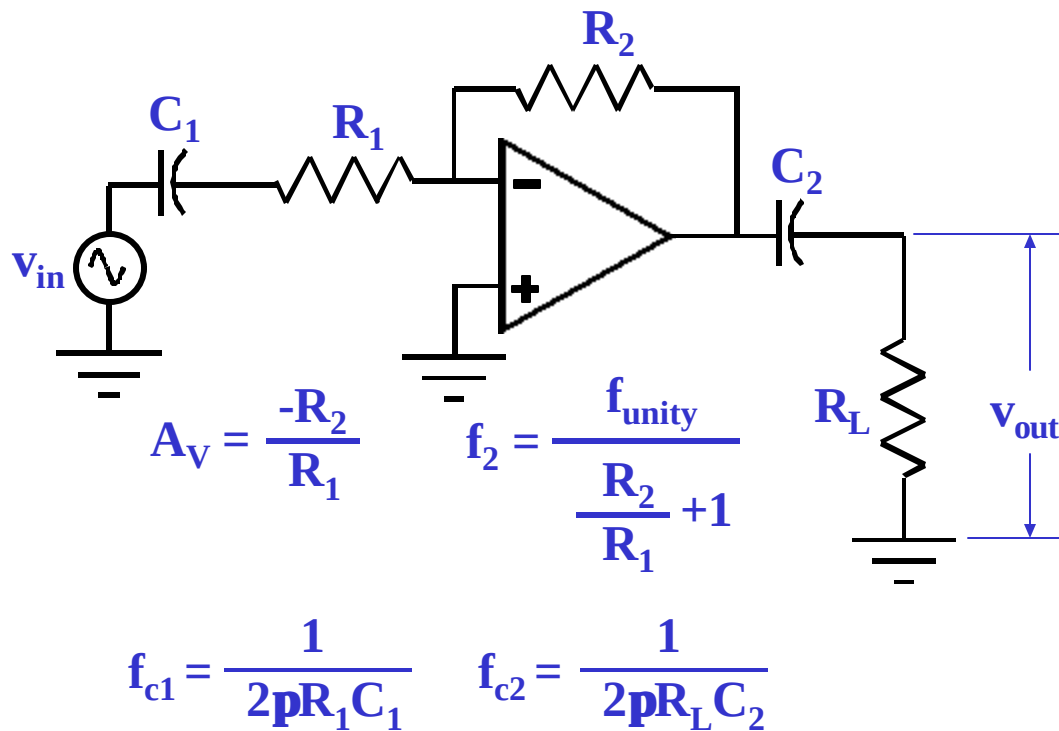



Amplificador inversor acoplado en c.a.

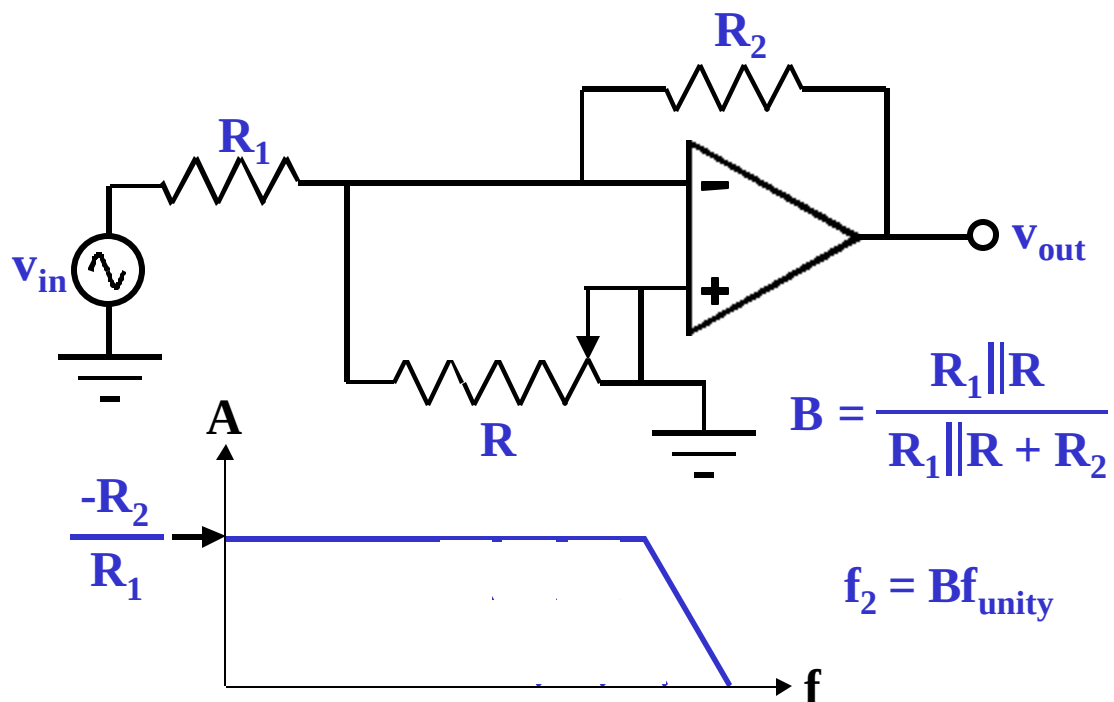


Ancho de banda ajustable



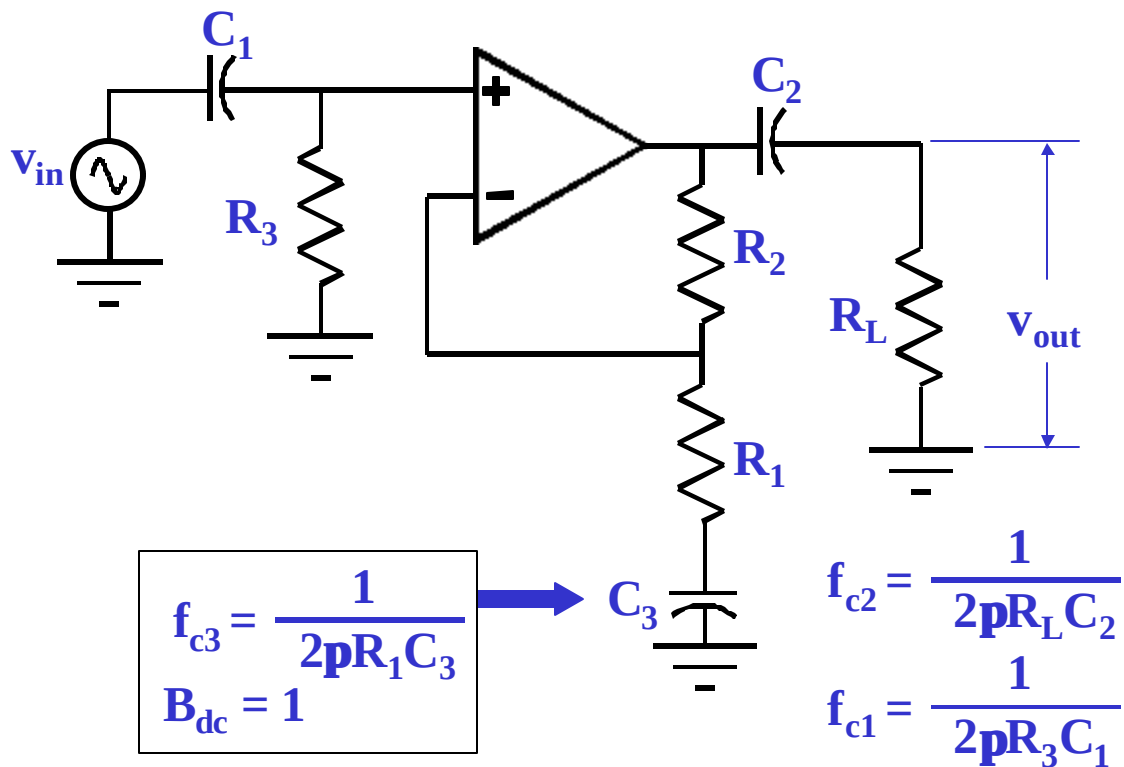
Amplificador no inversor acoplado en c.a.



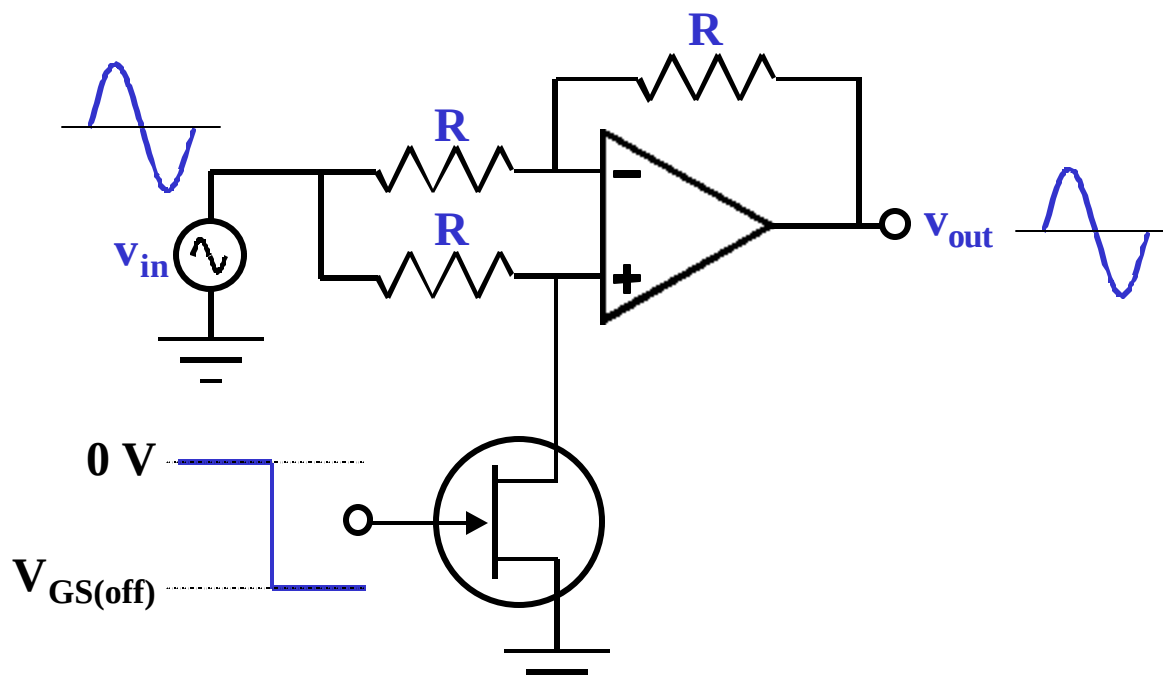Inversor / No – inversor controlado con JFET




Ganancia ajustable entre ± 1

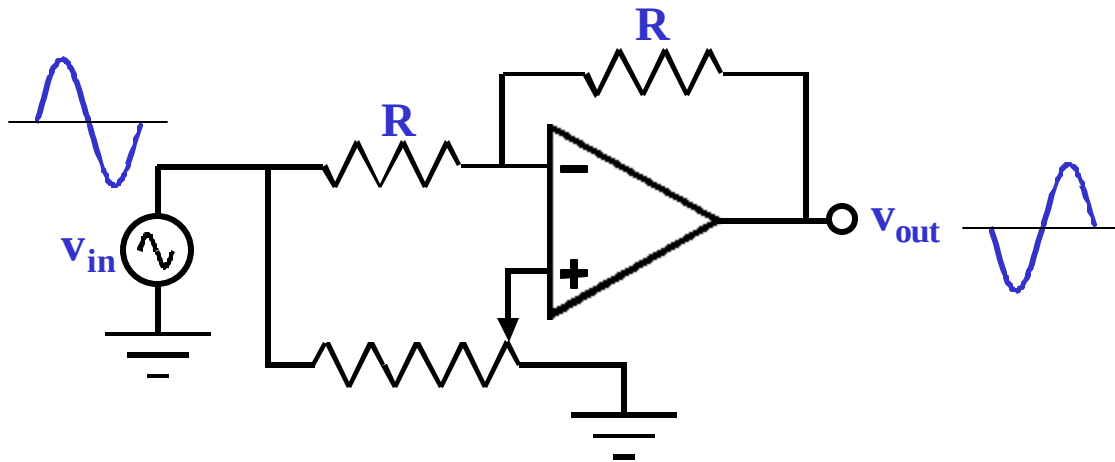


- Pot. extremo izquierdo $A_v = -1$
- Pot. extremo derecho $A_v = A_{non} + A_{inv} = 1$

Phase shifter

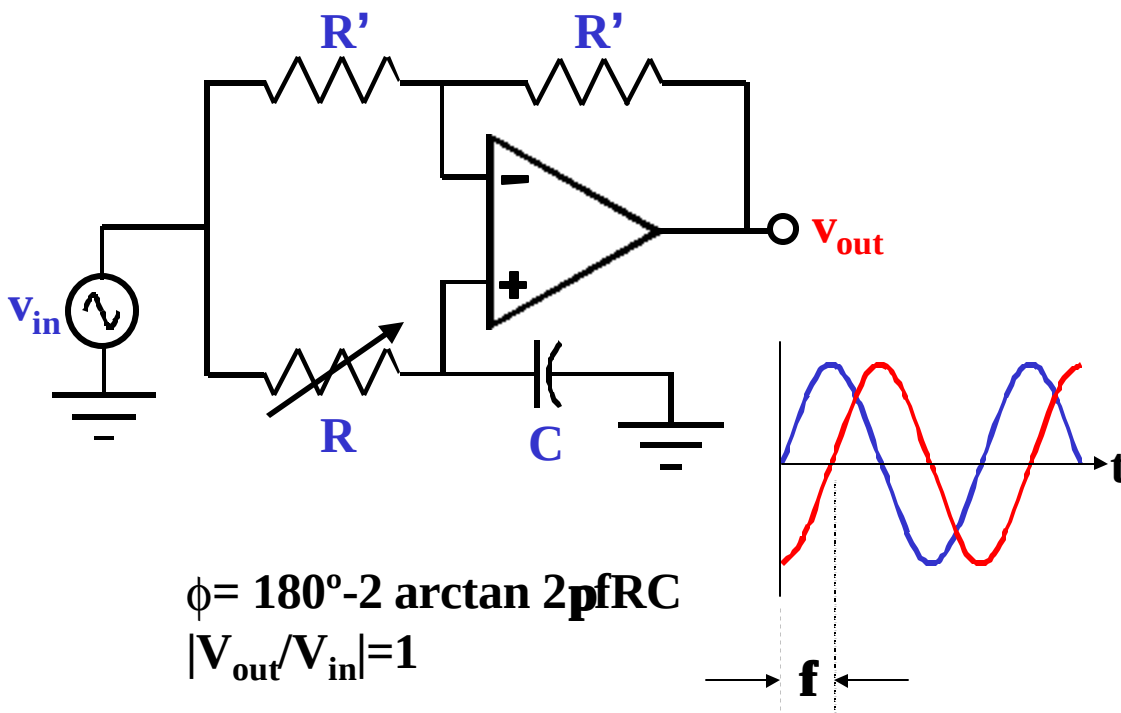

Amplificador Diferencial

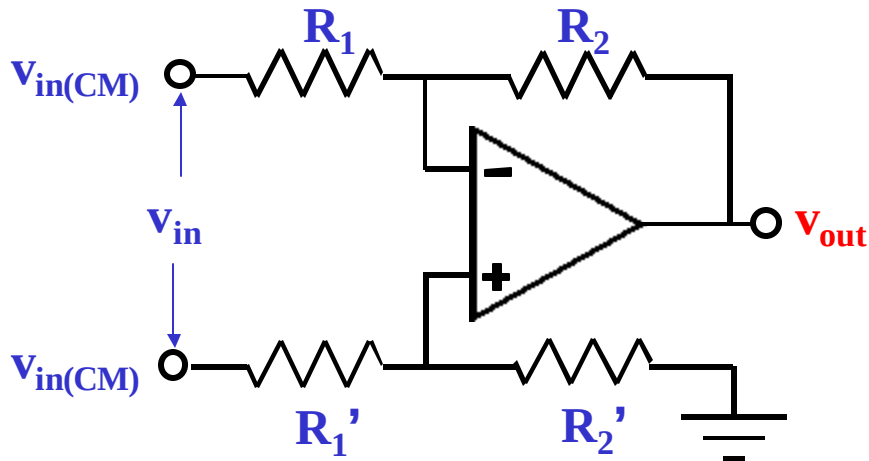


La relación CMRR depende de la igualdad de las resistencias

$$A_v = \frac{-R_2}{R_1}$$

$$\pm 2 \frac{DR}{R} < A_{CM} < \pm 4 \frac{DR}{R}$$

$$Z_{in} = 2R_1$$

Puente de Wheatstone

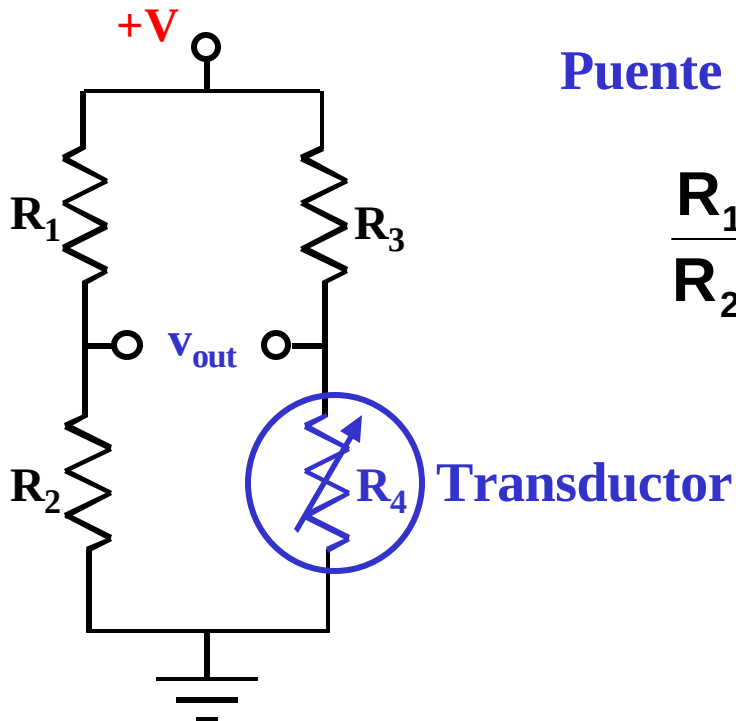


Puente equilibrado

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$


Puente de Wheatstone

- **Transductores: convierten cantidades no electricas en cantidades electricas:**
 - Ejemplos: fotoresistores, termistores, strain gage, etc.
- La señal diferencial de salida es pequeña.
- La señal de modo común es grande.
- Se utiliza un amplificador diferencial de alto CMRR.


Instrumentation amplifier

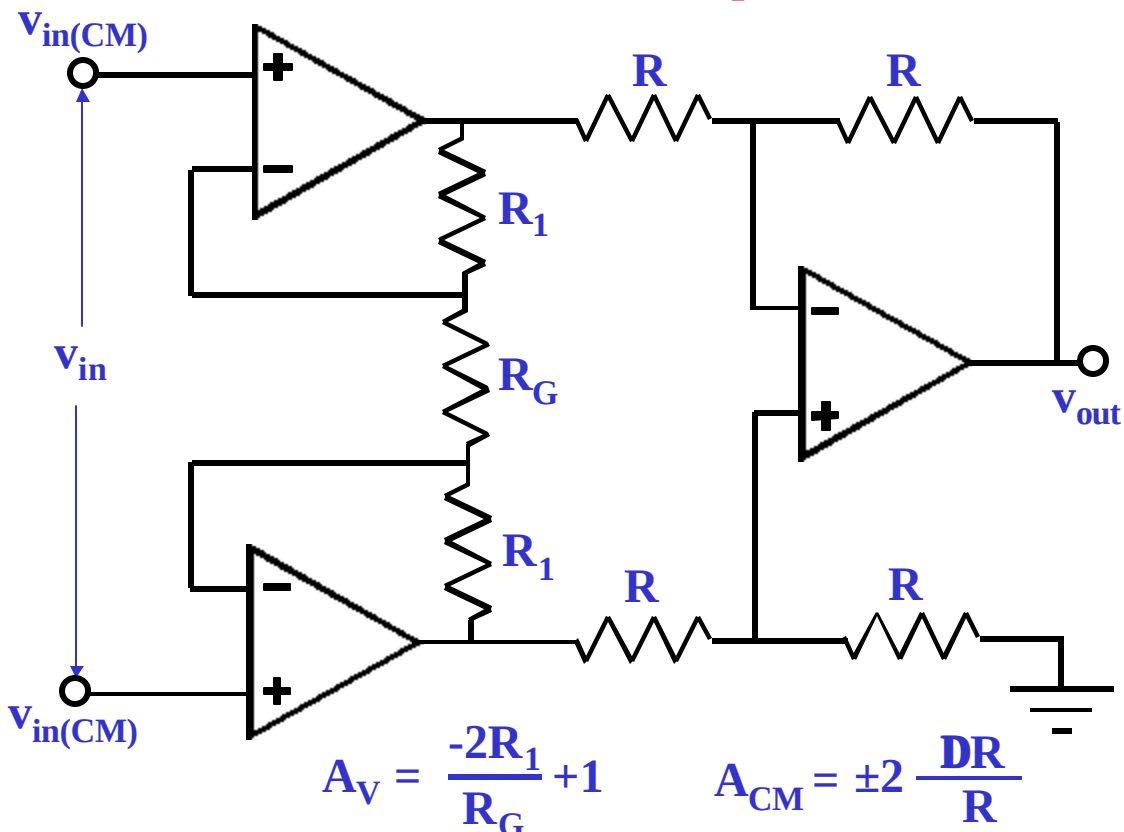

Tensión de guarda

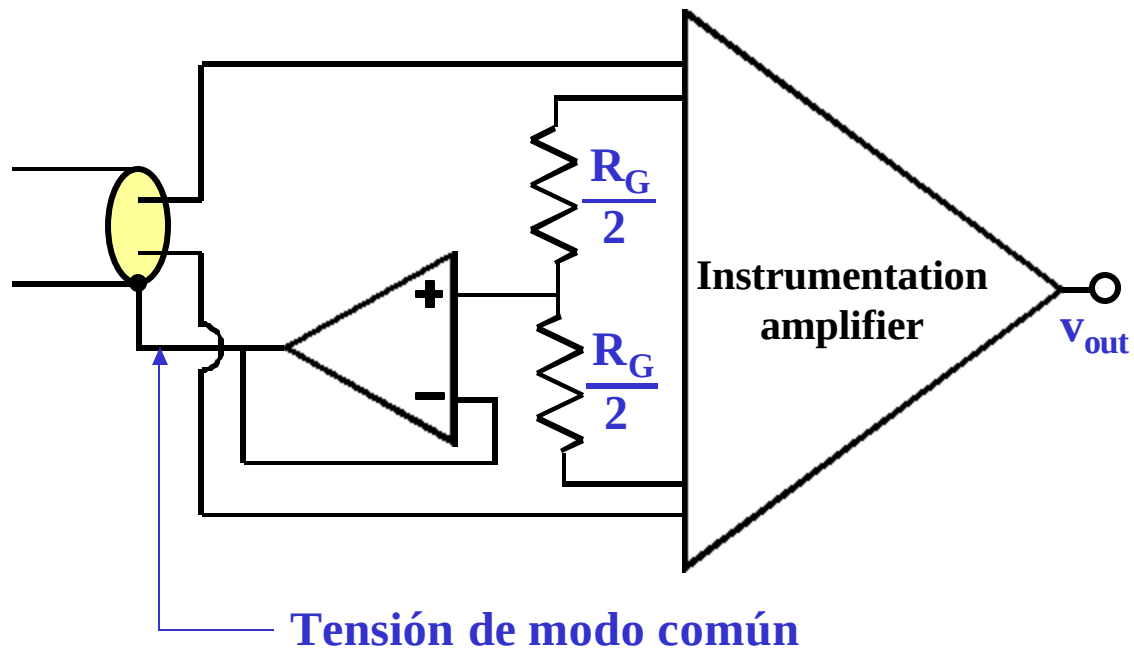

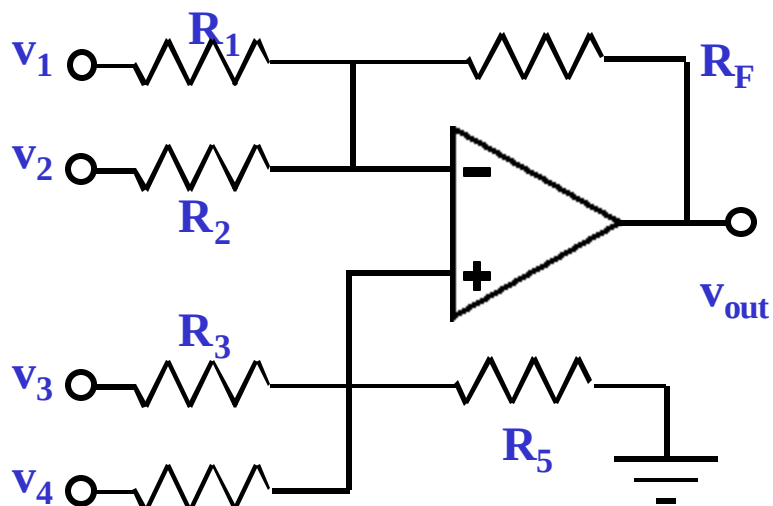
Amplificador sumador con entradas inversoras y no-inversoras



$$V_{out} = -\frac{R_F}{R_1}v_1 - \frac{R_F}{R_2}v_2 + \left(\frac{R_F}{R_1//R_2} + 1\right)\left(\frac{R_4//R_5}{R_3 + R_4//R_5}\right)v_3 + \dots$$


$$\dots + \left(\frac{R_F}{R_1//R_2} + 1\right)\left(\frac{R_3//R_5}{R_4 + R_3//R_5}\right)v_4$$

Conversor D/A

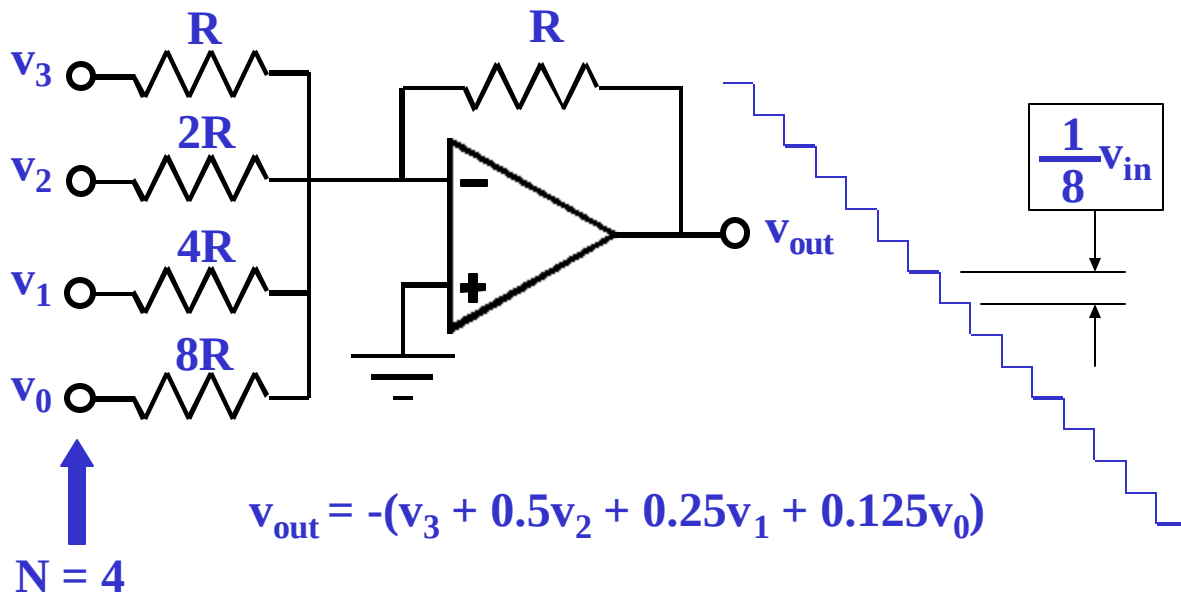


Combinaciones posibles = $2^N = 2^4 = 16$

Amplificador de corriente unidireccional

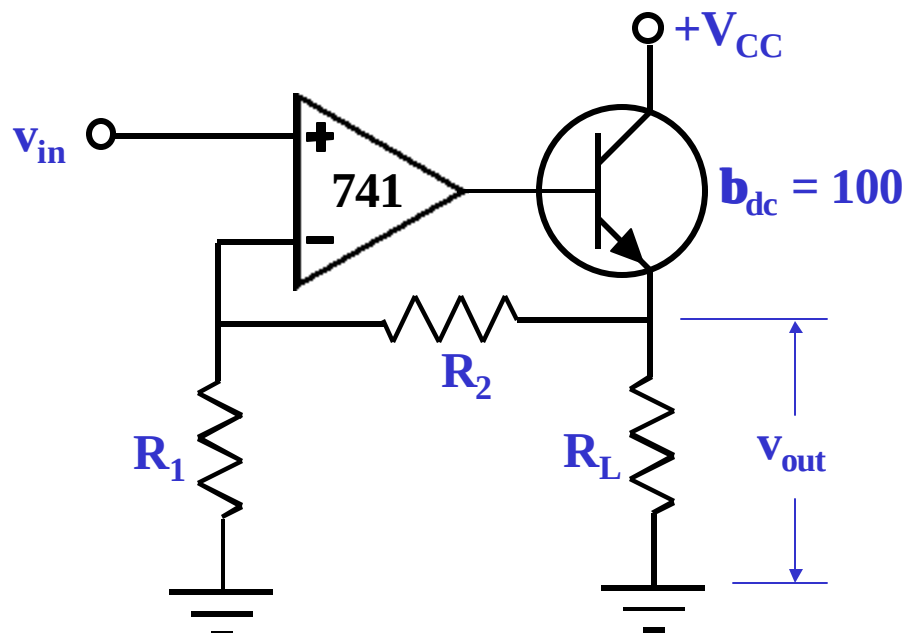


$$I_{max} = b_{dc} I_{SC} = 100(25 \text{ mA}) = 2.5 \text{ A}$$

Amplificador de corriente bidireccional

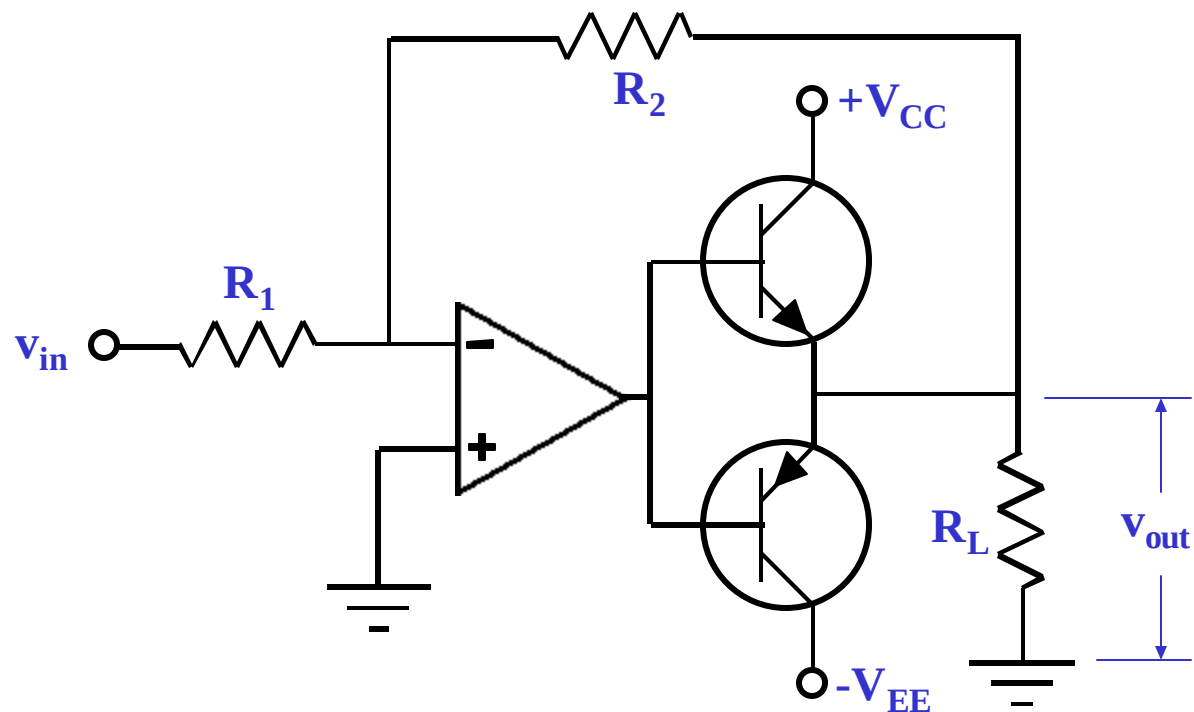

VCIS – Carga flotante

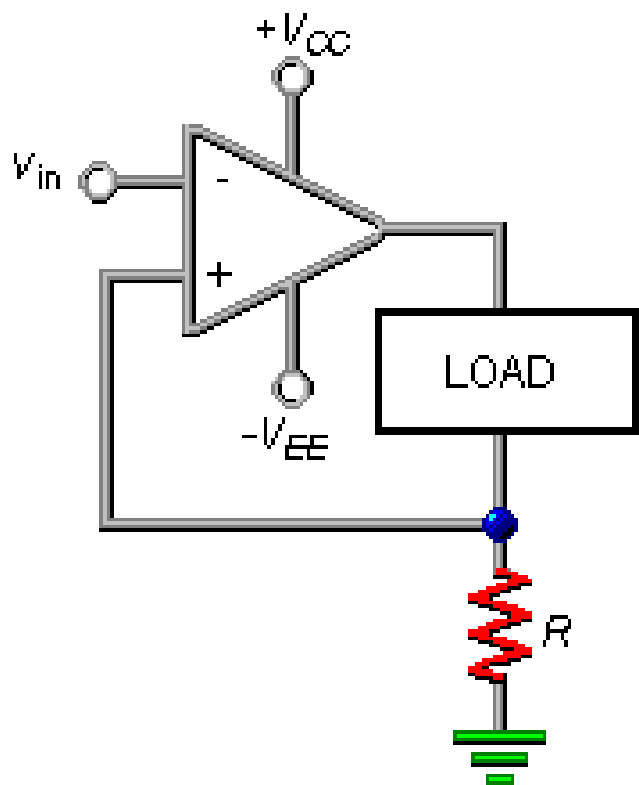


$$i_{\text{out}} = \frac{V_{\text{in}}}{R}$$

$$V_L(\text{max}) = V_{\text{CC}} - V_{\text{in}}$$

$$R_L(\text{max}) = R \left(\frac{V_{\text{CC}}}{V_{\text{in}}} - 1 \right)$$

$$I_{\text{max}} = I_{\text{SC}}$$

VCIS – Carga a tierra

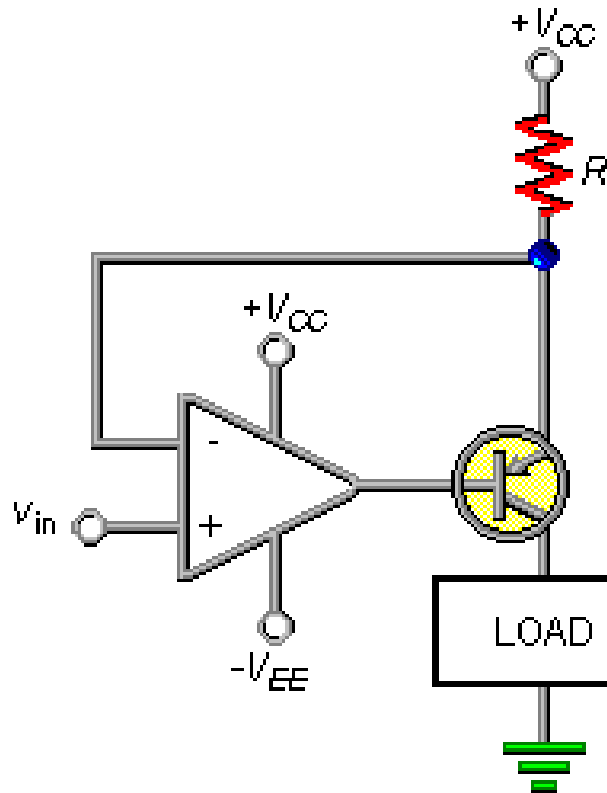


$$i_{out} = \frac{V_{CC} - V_{in}}{R}$$

$$V_{L(max)} = V_{in}$$

$$R_{L(max)} = \frac{R}{V_{CC}/V_{in} - 1}$$

$$I_{max} = \beta_{dc} I_{SC}$$

VCIS – Carga a tierra

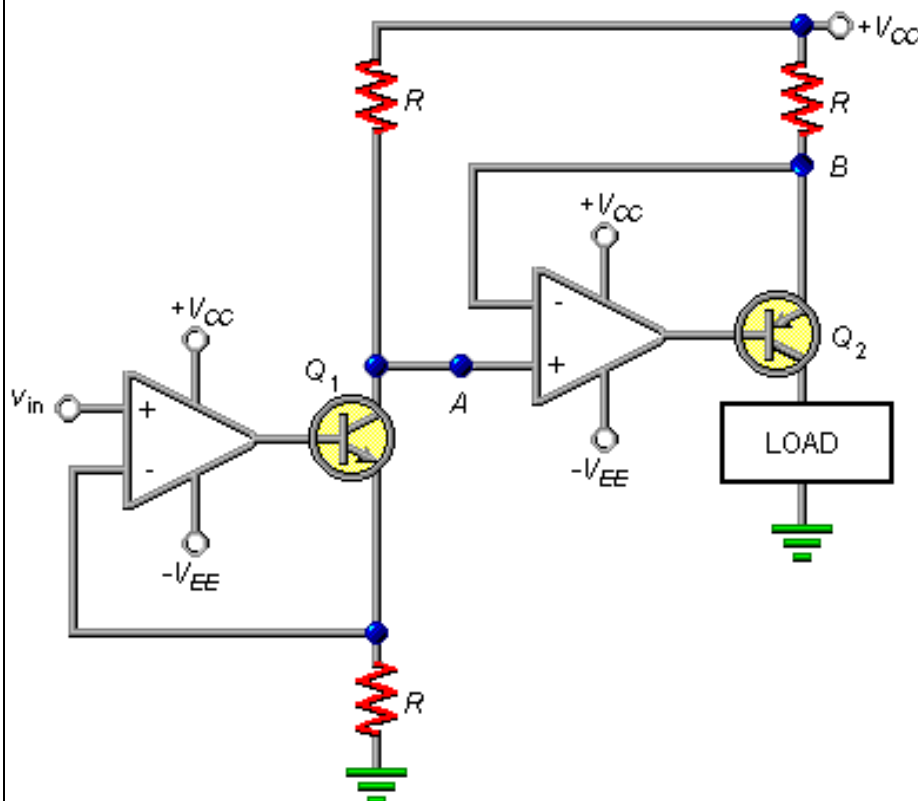


$$i_{out} = \frac{V_{in}}{R}$$

$$V_{L(max)} = V_{CC} - V_{in}$$

$$R_{L(max)} = R \left(\frac{V_{CC}}{V_{in}} - 1 \right)$$

$$I_{max} = \beta_{dc} I_{SC}$$

Fuente de Howland

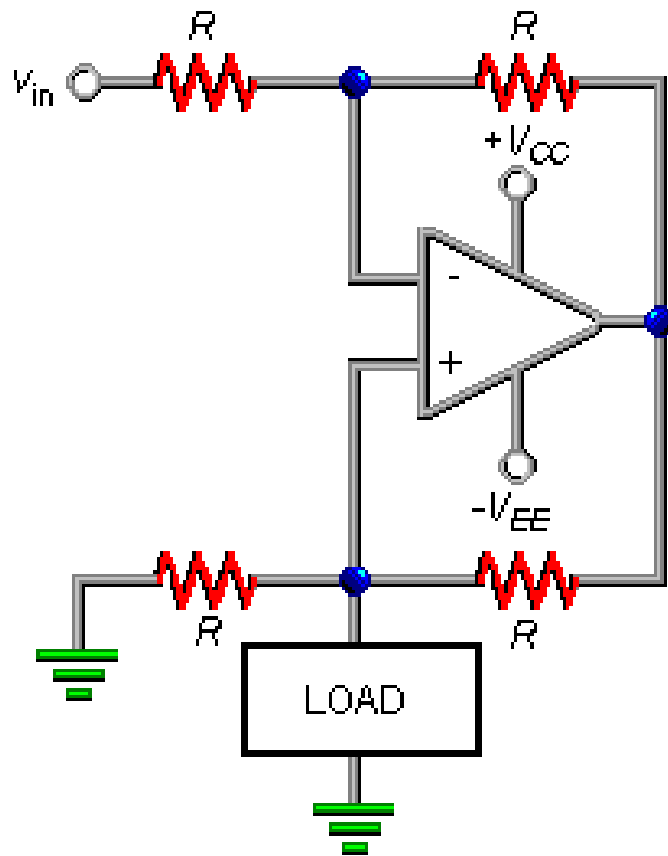

$$i_{\text{out}} = \frac{-v_{\text{in}}}{R}$$

$$V_{L(\text{max})} = \frac{V_{\text{CC}} - v_{\text{in}}}{2}$$

$$R_{L(\text{max})} = \frac{R}{2} \left(\frac{V_{\text{CC}}}{v_{\text{in}}} - 1 \right)$$

$$I_{\text{max}} = I_{\text{SC}}$$

Amplificador inversor alimentación simple

